

السنة الخامسة	تقدير مكاسبه التلاميذ في نهاية الثلاثي الثاني 2009-2010	المدرسة الابتدائية الخامسة "نور المعارف"
العدد 20	المادة : الإيقاظ العلمي	الاسم و اللقب :
.....		

السند 1 : أحضر أخي: خلية كهربائية، قاطعة، صهير، مصباح كهربائي،
أسلاك نحاسية، خيوط صوفية، مسطرة خشبية، و ورقة ليعد دارة كهربائية.

التعليمية 1-1: أكتب العناصر التي لا تمكنه من تكوين دارة كهربائية؟


.....

.....

مع 1

التعليمية 1-2: أعد دارته كما يلي:

مع 3

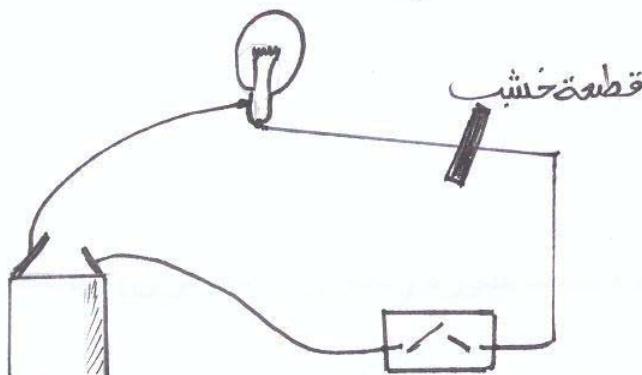

هل سيضيء المصباح؟

.....

أعلل إجابتي:

.....

التعليمية 1-3: أرسم دارة كهربائية سليمة.

مع 1

التعليمية 4-1 : أربط بسهم الوسيلة و وظيفتها في الدارة الكهربائية.

• توليد الكهرباء لإضاءة المصباح

• القاطعة

• تتحكم في فتح و غلق الدارة الكهربائية

• الخلية الكهربائية

• تحمي الدارة الكهربائية

• الصهير

• عن طريقها يتم سريان التيار الكهربائي

السند 2: و لما كان أخي يعذ دارته ضرب إصبعه بالمطرقة فأصبح أزرق اللون:


التعليمية 1-2: أكمل تعمير الجدول بوضع العلامة (x) في الخانة المناسبة.

العضلات	العظام	المفاصل	موقع الإصابة	الحادث
				كسور
				الانفصام
				الخلع

التعليمية 2-2 : هذا مخطط للدورة (الكبيرى و الصغرى) بجسمنا.

أ- لون الدم القاني بالأحمر و الدم العاتم بالأزرق.

ب- ابحث عن الخطأ و أصلاحه.

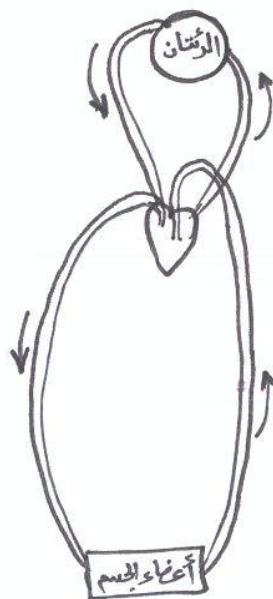

مع 3	مع 2			مع 1		
	ب	أ	ج	ب	أ	
0	0	0	0	0	0	انعدام التملك
2	1	1.5	1	1	0.5	دون التملك الأدنى
3	2	3	2	2	1	التملك الأدنى
5	3	4.5	3	3	1.5	التملك الأقصى