

السنة الدراسية: 2009-2010 الأستاذة: علي بوناب مليكة العرفاوي المستوى: 8أساسي	<b>فرض تأليفي عدد: 2</b> <b>في العلوم الفيزيائية</b>	<b>المدرسة الإعدادية :</b> <b>الفاضل بن عاشور</b> <b>بالسلوقية</b> <b>الاسم: ..... اللقب : ..... الرقم : ..... القسم : .....</b>
---	---	---

### تمرين عدد: 1(6 نقاط)

قام تلميذ بتقريب فوهة أنبوب اختبار من كمية نفط تشتعل. فلاحظ تراكم دخان أسود على فوهته ؛ ظهور قطرات من الماء بداخله وارتفاع درجة حرارته ثم أضاف له ماء الجير فتعذر هذا الأخير.

1- ماذا ينتج احتراق النفط ؟

---

---

---

2- ما هو نوع هذا الاحتراق معللا جوابك ؟

---

---

---

3- قام التلميذ هذه المرة بتقريب فوهة أنبوب اختبار من كمية كحول تشتعل. فلاحظ ظهور قطرات من الماء بداخله وارتفاع درجة حرارته ثم أضاف له ماء الجير فتعذر هذا الأخير.

أ - ماذا ينتج احتراق الكحول معللا جوابك ؟

---

---

---

ب - ما هو نوع هذا الاحتراق معللا جوابك ؟

---

---

---


4- أذكر كيف يمكن أن تميز بين الاحتراق التام والاحتراق الغير التام بالعين المجردة ؟

---

---

---

### تمرين عدد: 2(7 نقاط)

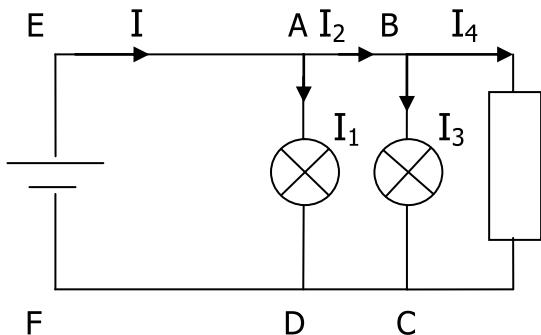

1- أذكر ما هو نوع هذه الدارة و علل جوابك ؟

---

---

---

2- ماهي النقاط التي يمكن أن تكون عقدا في هذه الدارة ؟

---

---

---


3-طبق قانون العقد في النقطة A ؟

4-أحسب I إذا علمت أن  $I_2 = 0.5A$  و  $I_1 = 1A$

5-استخرج العلاقة بين  $I_1$  و  $I_2$  و  $I_3$  معللا جوابك ؟

6-أحسب  $I_4$  علما وأن  $I_3 = 0.5A$

### تمرين عدد 3: (7 نقاط)

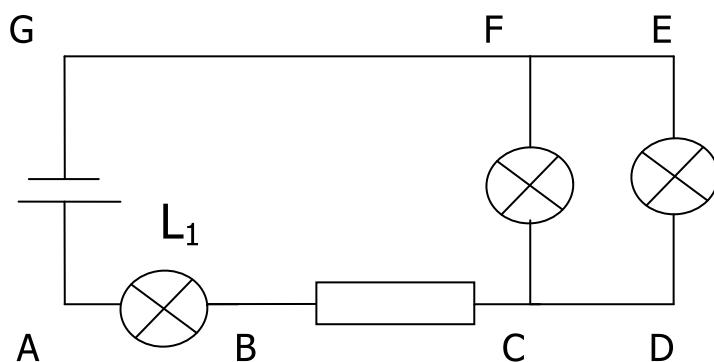

1-أرسم التوترات التالية:  $U_{AB}$ ;  $U_{BC}$ ;  $U_{AC}$  و  $U_{FE}$  ؟

2-أرسم الفولتمتر ليكون  $U_{AB} < 0$  ؟

3-استخرج العلاقة بين:  $U_{AB}$ ;  $U_{BC}$  و  $U_{AC}$  معللا جوابك ؟

4-أحسب  $U_{AC}$  علما وأن  $U_{AB} = 3V$  و  $U_{BC} = 2V$  ؟

ب) إذا علمت أن التوتر المسجل على المصباح  $L_1$  يساوي 14V كيف تكون إنارة المصباح ؟ علل جوابك

5-طبق قانون الحلقات في الحلقة FEDCF ؟

6--استخرج العلاقة بين  $U_{FC}$  و  $U_{ED}$  ؟