

الإسم

اللقب 8 أساسي

التمرين الأول

(1) عرّف المفردات التالية:


- الجسم النقي الهبائي :

- الهباءة :


1

1

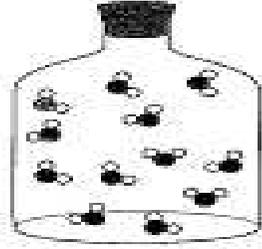
(2) الصورة 1 و 2 و 3 تمثل التركيبة الجزيئية لجسم ما:



(3)

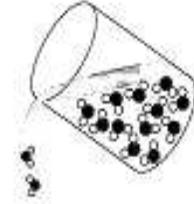

(2)

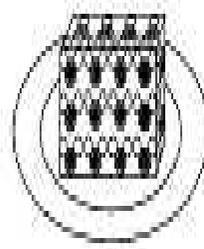

(1)

(3) أسند لكل صورة الحالة الفيزيائية المناسبة ؟

الصورة 3	الصورة 2	الصورة 1	الحالة الفيزيائية
.....

(4) أربط بسم بسهم :


- | | |
|------------------------|---|
| - هباءة المادة الصلبة | - غير مترابطة وغير مرتبة وتتحرك بسرعة في جميع الاتجاهات |
| - هباءة المادة السائلة | - مترابطة ومنتظمة وتهتز موضعيا |
| - هباءة المادة الغازية | - متلاصقة غير مرتبة لكنها في حركة انزلاقية |

1.5

1.5

(1) أذكر تعريف العقدة بدارة كهربائية؟

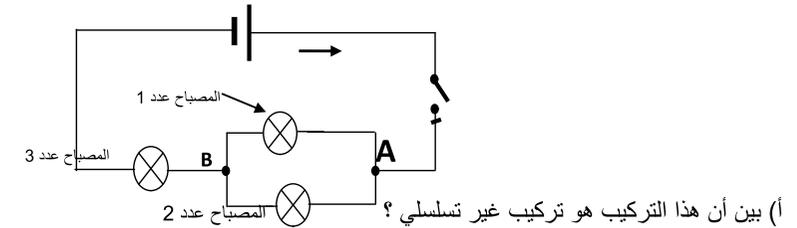(2) نقوم بتركيب الدارة الكهربائية المبينة بالرسم البياني التالي



(ب) حدد العقد الموجودة في هذه الدارة الكهربائية؟

(ج) حدد اتجاه التيار الكهربائي بكل فرع من فروع الدارة الكهربائية (على الرسم)؟

(د) طبق قانون العقد بالعقدة A؟


(3) حسب شدة التيار الكهربائي I بالأمبير إذا علمت أن شدة التيار الكهربائي التي تعبر

المصباح عدد 1 (L1) هي 0.3 A وشدة التيار الكهربائي التي تعبر المصباح عدد 2 (L2) هي 250mA

التمرين 3 (9ن)

(1) قمنا بإنجاز الدارة الكهربائية التالية:

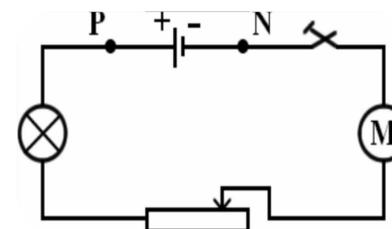(1) ماهي العناصر الكهربائية المكونة لهذه الدارة؟



(2) ما هو نوع تركيب هذه الدارة؟ علّل جوابك


(3) قارن شدة التيار الكهربائي I_p في النقطة P مع شدة التيار الكهربائي I_N في النقطة N؟

(II) الدارة الكهربائية مفتوحة:

(1) نوصل قطبي المشواف بقطبي المولد. نلاحظ انتقالا

للخطّ الضوئي الأخضر من وسط الشاشة إلى الأعلى.

(أ) ماذا تستنتج؟

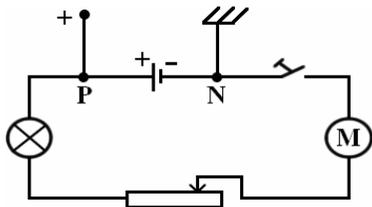

(ب) كيف تفسّر هذه الظاهرة؟

(ج) هل قيمة التوتر بين قطبي المولد الكهربائي قيمة موجبة أم سالبة؟ علّل جوابك

(2) نوصل قطبي المشواف بقطبي المصباح الكهربائي. ماذا نلاحظ على شاشة المشواف؟

(3) نوصل قطبي المشواف بقطبي القاطعة. ماذا نلاحظ على شاشة المشواف؟

بالتوفيق