

الإسم :.....	فرض تألوفي في مادة التربية التكنولوجية	الإستاذ: أحمد
اللقب:.....		السنة
7B.....		الدراسية: 2020/2019

1/ أكمل تعمير الجدول

إسم المكون	رمز المكون
الصهيرة	
زر ضاغط	
صمام مشع	

2/ ماهي وظيفة الصهيرة ؟

.....
.....

علما أن الأمبير ماطر الإبري أشار إلى 45 تدريع في السلم
و 100 وإن العيار الذي تم اختياره هو 0.9

3/ حدد شدة التيار الكهربائي في الدارة

.....
.....
.....
4/ أتمم الجمال الناقص

- يتم حماية الدارة ب.....

- لقيس جهد التيار الكهربائي نستعمل

- لقيس شدة التيار الكهربائي نستعمل.....

5/ أكمل الجدول ب (مستمر) أو (متردد)

			