

**Devoir De Synthèse N°1****Sciences Physiques**

1ère année Secondaire

Chimie (8 points) :**Exercice n° 1 : (4 points)**

1) Compléter le tableau suivant : (ppq)

Molécule	Composition	Atomicité	Formule chimique
Trioxygène	3 atomes d'oxygène		
Sulfate de cuivre		CuSO ₄
Nitrate d'argent	1 atome d'argent 1 atome d'azote 3 atomes d'oxygène		

2) L'ion carbonate est formé d'un atome de carbone et de trois atomes d'oxygène, il porte une charge électrique égale à (-2e).

a- Ecrire la formule chimique de l'ion carbonate. (ppq)

b- Préciser, en justifiant, si l'ion carbonate est simple ou polyatomique. (ppq)

c- Indiquer s'il s'agit d'un cation ou d'un anion. (ppq)

Exercice n° 2 : (4 points)

1) a- Définir le nombre d'Avogadro. (ppq)

b- Calculer la masse M(Fe) d'une mole d'atomes de fer. (ppq)

Données : le nombre d'Avogadro $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$, la masse d'un atome de fer m(Fe)= $9,30 \cdot 10^{-23}$ g.2) Un alcool dont la molécule a pour formule chimique C₃H₇OHDonnées : M(H) = 1 g.mol⁻¹, M(C) = 12 g.mol⁻¹, M(O) = 16 g.mol⁻¹

a- Calculer la masse M d'une mole de molécule de cet alcool. (ppq)


b- Déterminer le nombre de mole n contenues dans un échantillon de masse m=12g de cet alcool. (ppq)



Physique : (12 points)

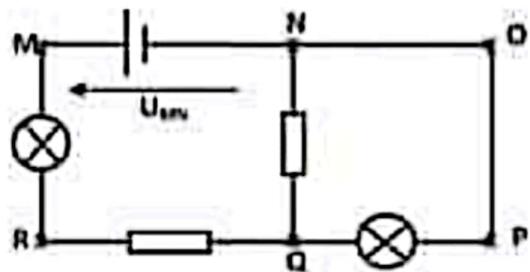Exercice n°1 : (6points)

Dans le circuit schématisé ci-contre, les valeurs des tensions sont $U_{ME} = 8V$; $U_{MR} = 2,4V$; $U_{QR} = -4V$.



- 1/ a- Représenter le sens du courant et les flèches tensions suivantes : U_{NQ} ; U_{MR} ; U_{QR} et U_{QP} . (1pt)
- b- Préciser, en justifiant, les signes des tensions U_{NQ} et U_{QR} . (1pt)


- 2/ a- Enoncer la loi des mailles. (1pt)

- b- En appliquant la loi des mailles à la maille NMRQN, déterminer la valeur de U_{NQ} . (2pt)

- c- En déduire la valeur de la tension U_{QR} . (1pt)

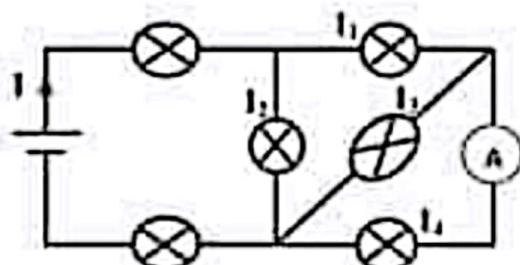Exercice n°2 : (6points)

On considère le circuit schématisé ci-contre :



- 1/ Représenter, sur le schéma du circuit, les sens des intensités du courant I_1 , I_2 , I_3 et I_4 . (1pt)

- 2/ Sachant que $I=1A$ et $I_1=0,45A$. Déterminer la valeur de l'intensité du courant I_2 . (1,5pt)

- 3/ L'ampèremètre (A) possède 30 divisions, son aiguille indique la graduation 10 lorsqu'on l'utilise sur le calibre 300mA. Calculer l'intensité du courant I_4 indiquée par (A). (2pt)

- 4/ Déduire la valeur de l'intensité du courant I_3 . (1,5pt)



Devoir De Synthèse N°1

Sciences Physiques

Tiers année Secondaire

CORRECTION

Chimie (8 points) :


Exercice n° 1 : (4 points)

1) Compléter le tableau suivant : (1pt)

Molécule	Composition	Atomicité	Formule chimique
Trioxygène	3 atomes d'oxygène	3	O_3
Sulfate de cuivre	1 atome de cuivre 1 atome de soufre 4 atomes d'oxygène.	6	CuSO ₄
Nitrate d'argent	1 atome d'argent 1 atome d'azote 3 atomes d'oxygène	5	AgNO ₃

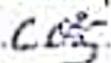2) L'ion carbonate est formé d'un atome de carbone et de trois atomes d'oxygène, il porte une charge électrique égale à (-2e).

a- Ecrire la formule chimique de l'ion carbonate. (1pt)



b- Préciser, en justifiant, si l'ion carbonate est simple ou polyatomique. (1pt)

L' CO_3^{2-} est une entité chimique électriquement chargée formée par plusieurs atomes liés entre eux (polyatomique).

Exercice n° 2 : (4 points)

1) a- Définir le nombre d'Avogadro. (1pt)

Le nombre d'Avogadro est défini comme étant égal au nombre d'atomes contenus dans 12 g de carbure d'acide "N".

b- Calculer la masse M(Fe) d'une mole d'atomes de fer. (1pt)

Données : le nombre d'Avogadro $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$; la masse d'un atome de fer m(Fe)=9,30.10⁻²³g

$$M(Fe) = N_A \times m(Fe) = 6,02 \cdot 10^{23} \times 9,30 \cdot 10^{-23} = 56 \text{ g.}$$

2) Un alcool dont la molécule a pour formule chimique C₂H₅OH.

Données : M(H) = 1 g.mol⁻¹, M(C) = 12 g.mol⁻¹, M(O) = 16 g.mol⁻¹.

a- Calculer la masse M d'une mole de molécule de cet alcool. (1pt)

$$M = 12 \times 2 + (8 \times 1) + 16 = 36 + 8 + 16 = 60 \text{ g.}$$

b- Déterminer le nombre de mole n contenues dans un échantillon de masse m=12g de cet alcool. (1pt)

$$n = \frac{m}{M} = \frac{12}{60} = 0,2 \text{ mole.}$$


CORRECTION



Physique : (12 points)

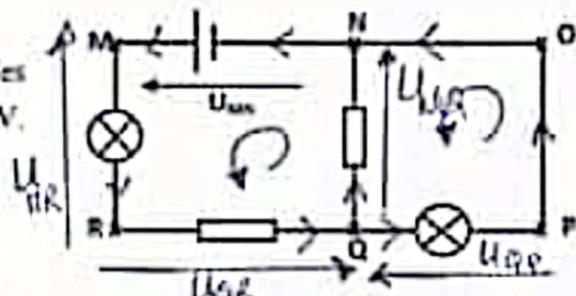Exercice n°1 : (6points)

Dans le circuit schématisé ci-contre, les valeurs des tensions sont : $U_{MN} = 8V$; $U_{MR} = 2,4V$; $U_{QR} = -4V$.



1/ a- Représenter le sens du courant et les flèches tensions suivantes : U_{NQ} ; U_{MR} ; U_{QR} et U_{MN} . (1pt)

b- Préciser, en justifiant, les signes des tensions U_{NQ} et U_{QR} . (1pt)

$$U_{NQ} < 0$$

$$U_{QR} > 0$$

2/ a- Enoncer la loi des mailles. (1pt)

... la somme algébrique des tensions de chaque axe de la maille est égale à zéro.

b- En appliquant la loi des mailles à la maille NMRQN, déterminer la valeur de U_{NQ} . (1pt)

$$U_{NQ} - U_{MR} + U_{QR} + U_{MN} = 0$$


$$\Rightarrow U_{NQ} = U_{MR} - U_{QR} - U_{MN} = 2,4 - (-4) - 8 = 1,6V.$$

c- En déduire la valeur de la tension U_{QR} . (1pt)

$$U_{QR} + U_{NQ} = 0 \Rightarrow U_{QR} = -U_{NQ} = -1,6V$$

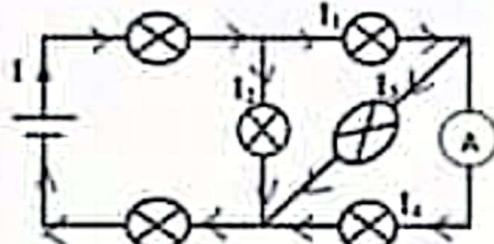Exercice n°2 : (6points)

On considère le circuit schématisé ci-contre :



1/ Représenter, sur le schéma du circuit, les sens des intensités du courant I_1 , I_2 , I_3 et I_4 . (1pt)

2/ Sachant que $I=1A$ et $I_1=0,45A$. Déterminer la valeur de l'intensité du courant I_2 . (1pt)

$$I = I_1 + I_2 \Rightarrow I_2 = I - I_1 = 1 - 0,45 = 0,55A$$

3/ L'ampèremètre (A) possède 30 divisions, son aiguille indique la graduation 10 lorsqu'on l'utilise sur le calibre 300mA. Calculer l'intensité du courant I_4 indiquée par (A). (1pt)

$$I_4 = \frac{10 \times 300}{30} = 100mA = 0,1A$$

4/ Déduire la valeur de l'intensité du courant I_3 . (1pt)

$$I = I_2 + I_3 + I_4 \Rightarrow I_3 = I - I_2 - I_4$$

$$\Rightarrow I_3 = 1 - 0,55 - 0,1$$

$I_3 = 0,35A$