
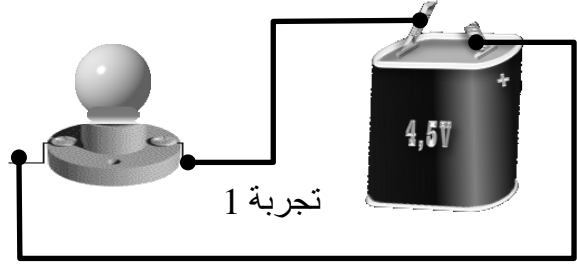


المحور الخامس: ..... الدرس ع-07دد: .....

I. تجربة

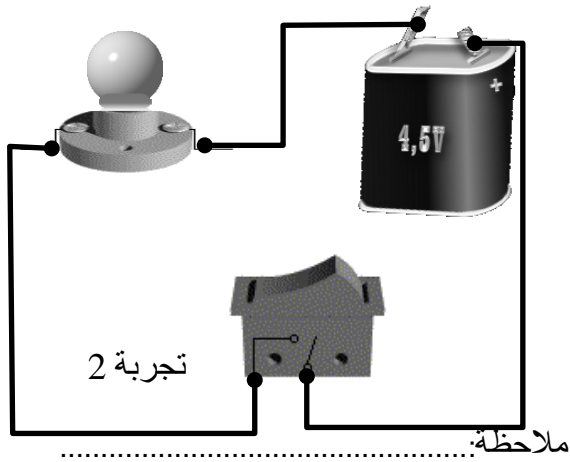

ملاحظة: .....

II. وظيفة عنصر التحكم

III. عناصر التحكم

رمز المكون	وظيفة المكون	اسم المكون	المكون
	..... ..... ..... .....	.....	
	..... ..... ..... .....	.....	

IV. الخصائص الكهربائية : لعنصر التحكم خاصيتين كهربائيتين هما