

تمرين 1: أكمل الأسماء مكوّنات الدارة.

الدارة:

مكوّنات الدارة:

.....	R1.R2	.....	U1.U2
.....	PD	.....	D.I.R
.....	S	.....	D

تمرين 2: أكمل الجدول التالي برموز المكوّنات.



الاسم	مقاوم	مقاوم متغير	محرك
الصورة			
الرمز			
الاسم	مصباح	صمام مشع	الجرس
الصورة			
الرمز			

**تمرين 3:** ضع علامة (×) : يستعمل التيار الكهربائي لتشغيل الأجهزة الكهربائية للحصول على:

الجهاز	الحرارة	الإنارة	الحركة	الصوت والمعلومات
مدفئة 				
حاسوب 				
مصباح كهربائي 				
محرك كهربائي 				

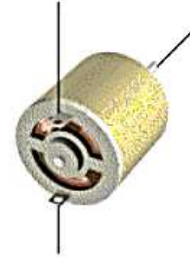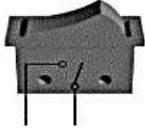**تمرين 4:**

1- اربط بين هذه المكونات للحصول على دارة كهربائية.



2- انجز الرسم البياني المقنن لهذه الدارة.

